

CAPÍTULO 4

DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES

DISEÑO DE UN SISTEMA DIGITAL DIVISOR

Diseñar un circuito **Divisor** de dos números binarios sin signo de n bits.



Dados dos números sin signo **DividendoA** y **DivisorB**, el circuito debe producir dos salidas de n bits **CocienteQ** y **RestoR**.

Los datos se cargarán en los registros internos, cuando la señal **LdA** sea verdadera. Al finalizar la división se debe generar la salida **Done**.

Utilizaremos en el diseño el método que se utiliza en el proceso de división manual, es decir, el método de desplazamientos y restas sucesivas.

DISEÑO DE UN SISTEMA DIGITAL DIVISOR

A continuación se muestra un ejemplo de una división manual en decimal y en binario:

$$\begin{array}{r}
 15 \\
 9 \overline{) 140} \\
 \underline{9} \\
 50 \\
 \underline{45} \\
 5
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 \text{B} \rightarrow 1001 \overline{) 00001111} \leftarrow \text{Q} \\
 \underline{1001} \leftarrow \text{A} \\
 10001 \\
 \underline{1001} \\
 10000 \\
 \underline{1001} \\
 1110 \\
 \underline{1001} \\
 101 \leftarrow \text{R}
 \end{array}$$

El circuito debe desplazar a la izquierda los dígitos del registro **Dividiendo A** para que vayan ingresando en el registro de desplazamiento **Resto R**.

Inicialmente el Resto **R** debe ser cero. En **R** se van ingresando uno a uno (desplazamiento a la izquierda) los bits de **A** desde el más significativo. Para cada desplazamiento, mientras **R** sea menor que el Divisor **B**, cada bit del Cociente **Q** se va llenando con ceros (desplazamiento a la izquierda).


Si **R** es mayor o igual que **B**, en el cociente **Q** debe ingresar un 1 y el resultado de la resta entre el valor actual de **R** con **B** ($R - B$), debe convertirse en el nuevo valor del Resto **R**.

El proceso debe repetirse hasta que en **R** hayan ingresado todos los bits de **A**.

La implementación de la resta $R - B$ es mediante la suma de **R** con el complemento a 2 de **B**. Si $R \geq B$ se producirá la señal de acarreo de salida **Cout** = 1 que mediante un desplazamiento, se coloca en el registro **Q**.

Además, cuando **Cout** = 1 el resultado de la resta se cargará en **R** activando la entrada **Sel** de un **mux2a1**.

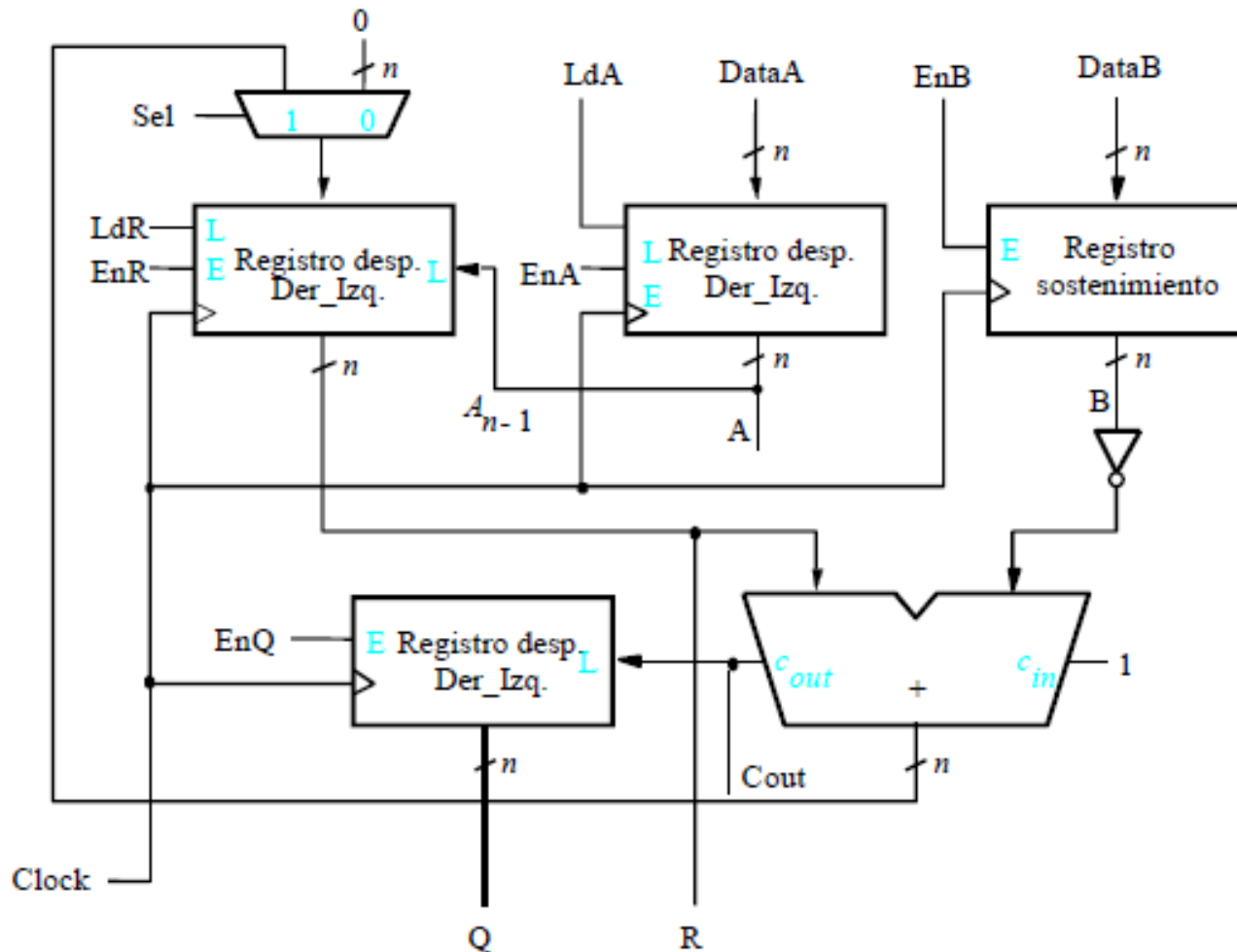El circuito **Procesador de Datos** entonces debe tener tres registros de desplazamiento a la izquierda (**A**, **R** y **Q**) y un registro de sostenimiento **B**.



Para verificar que todos los dígitos de **A** han ingresado a **R**, se puede agregar un **Contador Down de modulo n** que se inicia con **$n-1$** .

Su propósito es contar el número de desplazamientos realizados luego que se haya activado la entrada **Start**.

También se requiere una puerta **NOR** para detectar que el **Contador Down** ha llegado a **0** y el proceso de la división ha terminado.

Para realizar la operación de resta mediante la suma con complemento a **2** se necesita un grupo de inversores

$$R - B = R + \text{not } B + (C_i = 1).$$

R inicialmente se carga con **0** y cuando **R** sea mayor o igual que **B** se debe cargar con el resultado de la resta **$R - B$** . Para ésta operación por lo tanto se requiere un grupo de **mux2a1** para controlar la entrada de **R**.


 


DIAGRAMA ASM DEL CONTROLADOR

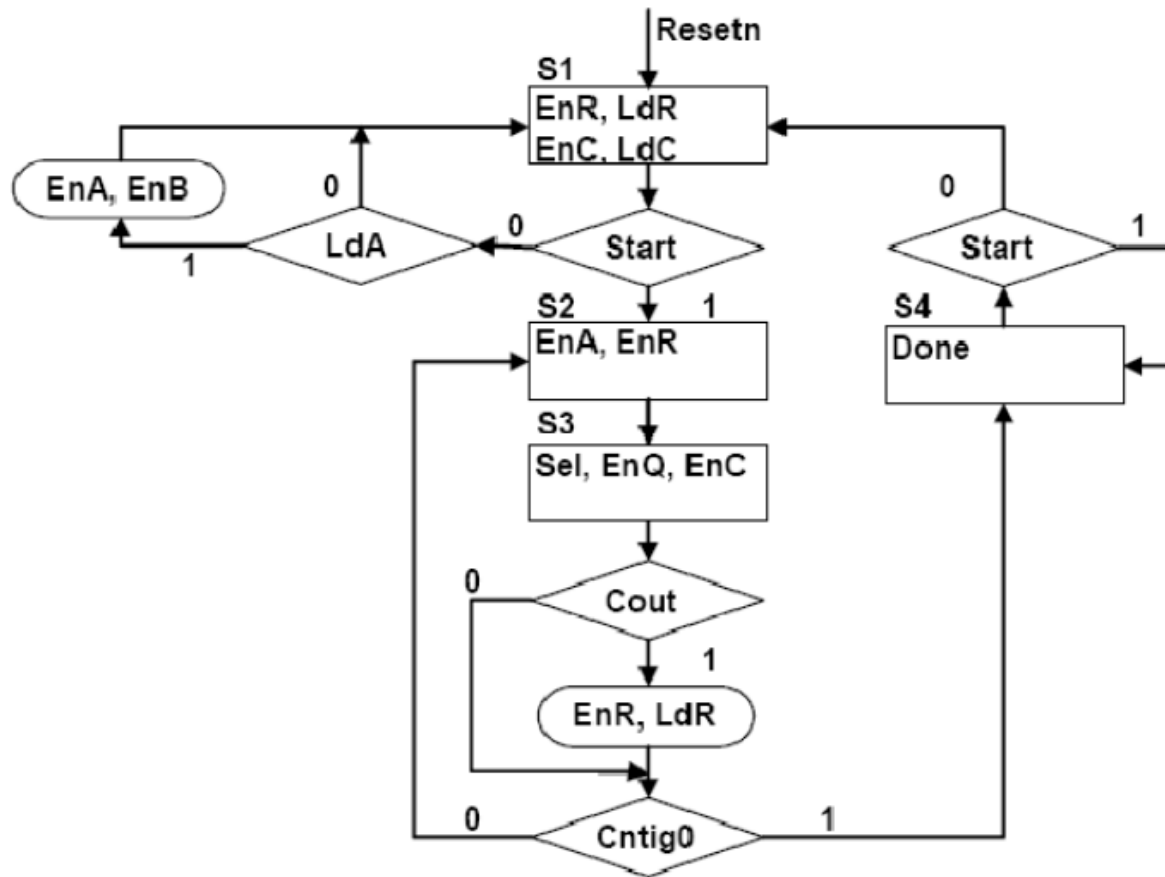

En el estado inicial **S1**, se carga el **ContadorDown (LdC y EnC)** con el número **$n-1$** y se coloca la señal **Sel** del **mux2a1**, que está en la entrada de **RestoR**, en **0** para cargar **R** con **0 (LdR y EnR)**.

Si **Start** = 0, y si externamente se habilita la señal **LdA**, se carga el valor del **Dividiendo A** con **EnA** y del **Divisor B** con **EnB**.

Si **Start** = 1, el circuito **Controlador** va al estado **S2**. En el estado **S2** se desplazan a la izquierda los registros **R** y **A** (**EnR** y **EnA**). Luego de eso el **Controlador** va al estado **S3** donde se decrementa el **ContadorDown** (**EnC**), se habilita el registro **Q** (**EnQ**) para que el valor de **Cout** entre en **Q** en serie y se coloca la señal **Sel** del **mux2a1** en 1.

Se pregunta si se generó **Cout** = 1 (R^3B), lo que significaría que hay que cargar **R** con la resta de **R** – **B**. También se pregunta si el **ContadorDown** llegó a 0 (**Cntig0** es la salida de la puerta **NOR**).

Si **Cntig0** = 0, el **Controlador** regresa al estado **S2** y la operación de división continua. Si **Cntig0** = 1, el circuito va al estado **S4**, genera la salida **Done** y espera que la entrada **Start** se desactive para regresar al estado inicial.

Si el divisor es de n bits el circuito **Controlador** va a pasar por los estados **S2** y **S3** en un tiempo igual a $2n$ periodos de **Clock**.

En el estado **S2** se desplazan a la izquierda **R** y **A**.

En el estado **S3**, si **Cout** = 1, se carga el resultado de la resta desde el sumador a **R**.

REDUCCION:

Si las operaciones que se realizan en los estados S2 y S3 se ejecutarán en un solo estado, necesitaríamos solamente ***n*** periodos de **Clock**.

Podemos darnos cuenta que a medida que registro del **Dividiendo A** se vacía, el registro del **Cociente Q** se llena. Entonces, podemos usar un solo registro para **A** y **Q (A/Q)**.

Para combinar estos dos estados en uno solo es necesario cargar el resultado de la suma al registro **R** y al mismo tiempo desplazar el **MSB** de **A** al **LSB** de **R**.

Para realizar las dos operaciones en el mismo ciclo de **Clock**, necesitaremos un flip-flop **D** y un **MUX 2 a 1** adicionales.

El Flip Flop se usara para alimentar los desplazamientos del Resto **R** que vienen del Dividendo **A**. La salida del **FF D** esta indicada como **r0**.

La idea es tener en **R** el valor del resto actual (del último desplazamiento) y al mismo tiempo al concatenar **R** con el bit **ro**, poder tener el próximo valor de **R** y saber con anticipación si debemos cargar la resta o seguir desplazando.


Ejemplo:

Si se quiere dividir 13 para 5:


Divisor B	Cociente/dividendo Q/A	Resto R	Salida FFD ro	$R \geq B$ Cout	Contador
0101	1101	0000	0	0	3
	1010	0000	1	0	3
	0100	0001	1	0	2
	1000	0011	0	1	1
	0001	0001	1	0	0
	0010	0011			

Como podemos notar, para efectos de desplazamiento y de estimar el valor del residuo, usamos únicamente el registro R.

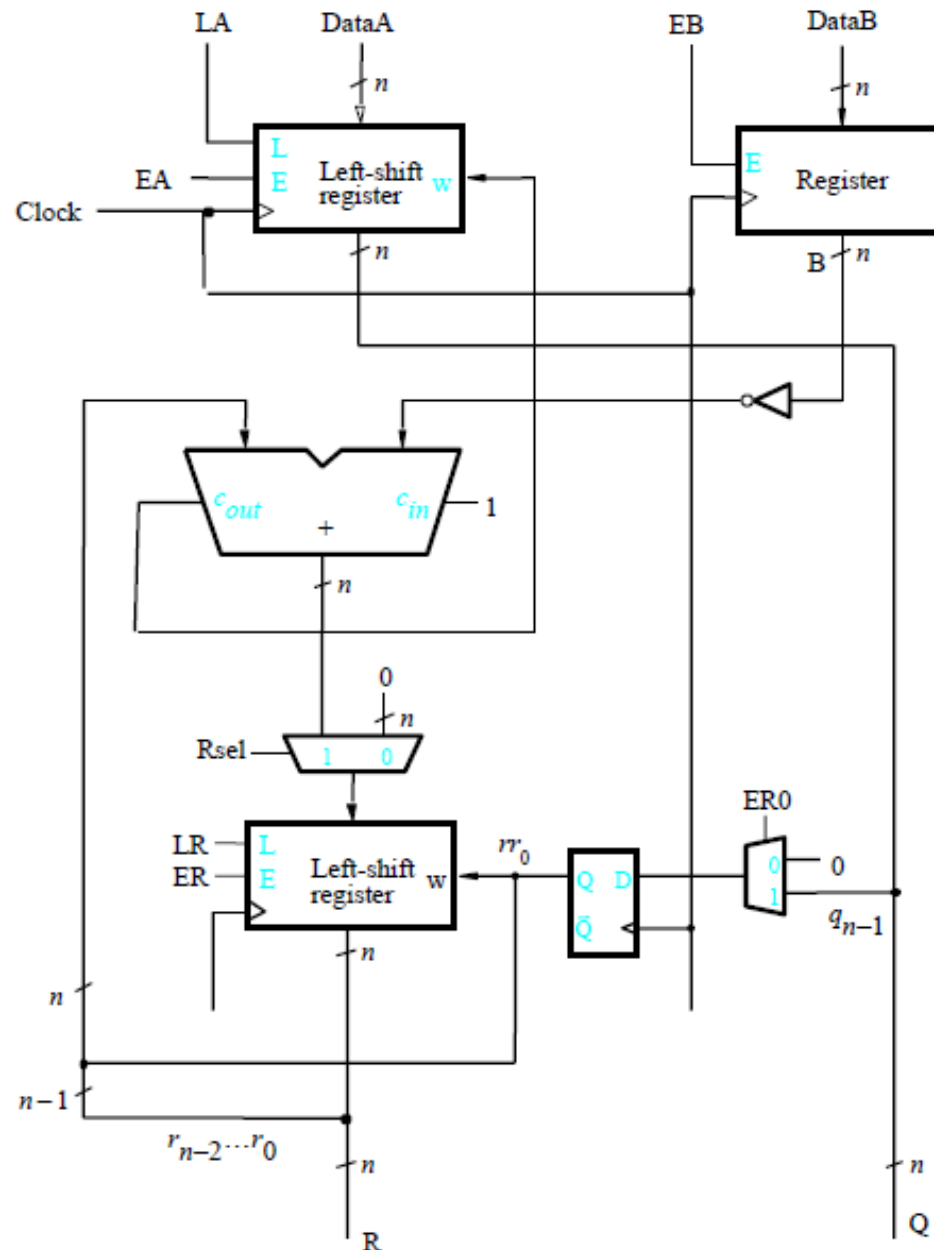Pero para comparar **R** con **B** y por ende determinar si cargamos su resta como nuevo valor de R, usamos la concatenación de R con ro.



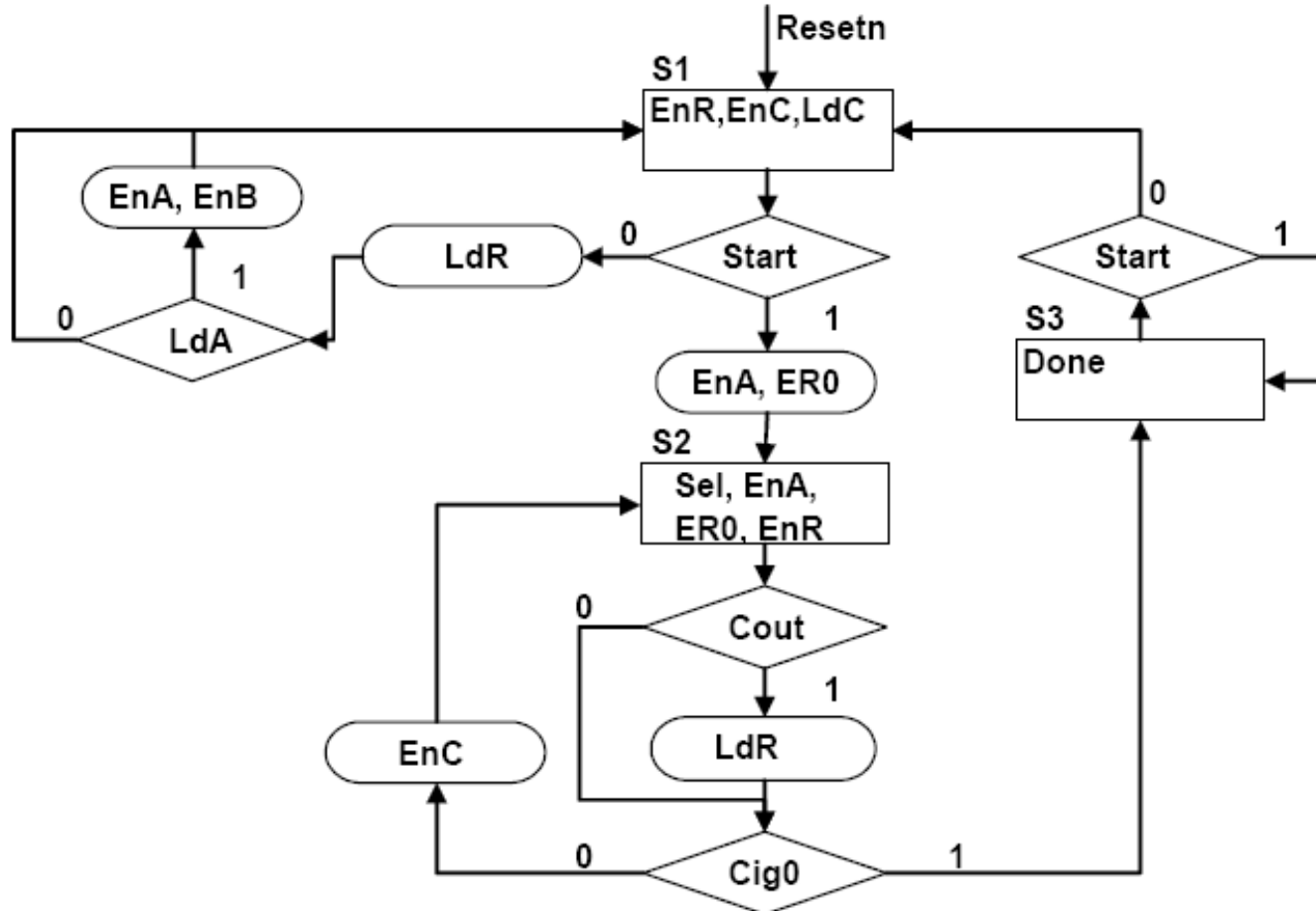El Diagrama ASM del circuito **Controlador** puede ser estructurado de la siguiente manera :



En el estado **S1**, mientras **Start** = 0 y se activa la entrada externa **LdA**, se carga el **Dividiendo A** y el **Divisor B** generando las salidas condicionales **EnA** y **EnB**.

En el mismo estado, el registro **Resto R** y el flip-flop **D** se cargan con **0** respectivamente ya que las entradas de selección de los **mux2a1 Sel** y **ER0** no están activadas. También se carga el **ContadorDown** con el valor **n-1**. Note que ahora el registro R solo se carga con cero si **start=0**, caso contrario el ya comienza a desplazar para evitar el estado adicional.

Cuando se activa la entrada externa **Start = 1**, entonces, estando todavía en el estado **S1**, se generan las salidas condicionales **EnA** y **ER0**.

Con **EnA** se desplaza el registro **A/Q**. La señal **ER0** habilita el **mux2a1** que selecciona el **MSB** del registro **A/Q** y lo coloca en la entrada del flipflop **D**.

Cuando llegue el flanco de subida del **Clock** se produce el desplazamiento de **A/Q** y la carga de **D**. Note que en este estado **S2**, al sumador le llega la concatenación de **n-1** bits de **R** (desde **Rn-2** hasta **R0**) con el bit **ro** que es la salida del **D**. Entonces **ro** queda como el LSB del **R** modificado.

El sumador realiza la resta **R - B**, y genera la salida **Cout** que entra como **LSB** del **A/Q** en el momento del siguiente desplazamiento. Esto es porque se usa un registro unificado A/Q para el **Dividiendo A** y el **Cociente Q**.

Como antes, dentro del estado **S2**, el **Resto R** se puede desplazar a la izquierda entrando la salida del flip-flop **D**, si **Cout = 0**, o puede cargarse con el resultado de la resta **R - B**, si **Cout = 1**. Para esto la señal **Rsel** está activada.

La señal **Cig0** es generada por una puerta **NOR** conectada con las salidas del **ContadorDown**.

Cuando el contador que estaba cargado con **n - 1** llegue a **0**, **Cig0 = 1** y el **Controlador** pasa al estado **S3**.

En el estado **S3**, se genera la salida **Done**, se espera que **Start** se desactive y se regresa al estado inicial.

IMPLEMENTACION CON VHDL Vamos a detallar únicamente componentes que no se han usado antes.

Código VHDL del circuito ContadorDown de módulo m.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity contador_down is
    generic (m : integer :=16);
    port (   Resetn, Clock    : in std_logic;
            En, Ld            : in std_logic;
            Q                 : buffer integer range 0 to m-1);
end contador_down;

architecture comportamiento of contador_down is

begin
    process(Resetn, Clock)
    begin
        If resetn='0' then Q <= 0;
        elsif (Clock'event and clock ='1') then
            if En ='1' then
                if Ld ='1' then Q <= m-1;
                else Q <= Q-1; end if;
            end if;
        end if;
    end process;

end comportamiento;
```

Código VHDL del MUX 2 a 1 con Flip Flop tipo D

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux_dff is
    port ( I1, I0      : in std_logic;
           sel, Clock  : in std_logic;
           Q           : out std_logic);
end mux_dff;

architecture comportamiento of mux_dff is
    signal D : std_logic;

begin
    with sel select
        D <= I1 when '1',
             I0 when others;

    process
    begin
        wait until (Clock'event and clock ='1');
        Q <= D;
    end process;

end comportamiento;

```


Código VHDL del circuito Divisor ORIGINAL

En la librería **work** ya tenemos todos los componentes necesarios para el **Procesador de Datos** compilados y simulados.

Todos ellos deben formar parte del **package.componentes**.

De esta manera podemos usar estos componentes y reducir significativamente el trabajo de elaboración del código **VHDL** para el **Procesador de Datos**.

Este paquete también debe estar en la carpeta del circuito **Divisor** compilado antes de que se compile el código **VHDL** del programa completo.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use work.componentes.all;

entity divisor1 is
  generic (n: integer := 8);
  port ( Clock      : in std_logic;
        Resetn     : in std_logic;
        Start, LdA  : in std_logic;
        DataA, DataB : in std_logic_vector (n-1 downto 0);
        R, Q        : buffer std_logic_vector (n-1 downto 0);
        Done        : out std_logic);
end divisor1;
```

Procedemos a declarar la arquitectura del programa final detallando como SIGNAL a todas las variables intermedias utilizadas.

Luego se declaran las transiciones del diagrama ASM.

```
architecture comportamiento of divisor1 is
    type estado is (S1, S2, S3, S4);
    signal y : estado;
    signal Zero, Cout, Cig0 : std_logic;
    signal EnA, EnB, Sel, LdR, EnR, LdQ, EnQ, LdC, EnC : std_logic;
    signal A, B, DataR, nZero : std_logic_vector (n-1 downto 0);
    signal Sum : std_logic_vector (n downto 0);
    signal Count: integer range 0 to n-1;

begin
    MSS_transiciones: process (Resetn, Clock)
    begin
        if Resetn = '0' then y <= S1;
        elsif (Clock'event and Clock = '1') then
            case y is
                when S1 => if Start = '0' then y <= S1; else y <= S2; end if;
                when S2 => y <= S3;
                when S3 => if Cig0 = '0' then y <= S2; else y <= S4; end if;
                when S4 => if Start = '1' then y <= S4; else y <= S1; end if;
            end case;
        end if;
    end process;
end;
```

Aquí se detallan las salidas de la MSS controladora

```

MSS_salidas: process(Start, y, Cout, Cig0)
begin
    LdR <='0'; EnR <='0'; EnB <='0'; EnQ<='0';
    LdC <='0'; EnC <='0'; EnA <='0'; LdQ<='0';
    EnQ <='0'; Done <='0'; Sel <='0';
    case y is
        when S1 => LdC <='1'; EnC <='1'; EnR <='1'; LdR <='1';
            EnQ <='1'; LdQ<='1';
            if Start ='0' and LdA ='1' then EnA <='1'; EnB <='1';
            end if;
        when S2 => EnA <='1'; EnR <='1';
        when S3=> Sel <='1'; EnQ <='1'; EnC <='1';
            if Cout ='1' then EnR <='1'; LdR <='1'; end if;
        when S4 => Done <='1';
    end case;
end process;

```

-- Procesador de Datos

Zero <='0';

nZero <= (OTHERS =>'0');

RestoR: registro_d_i generic map (n => n)

port map (Resetn, Clock, EnR, LdR, A(n-1), DataR, R);

DivisorB: registro_sost generic map (n => n)

port map (Resetn, Clock, EnB, DataB, B);

DividiendoA: registro_d_i generic map (n => n)

port map (Resetn, Clock, EnA, LdA, Zero, DataA, A);

CocienteQ: registro_d_i generic map (n => n)

port map (Resetn, Clock, EnQ, LdQ, Cout, nZero, Q);

Sum <= R + not B + '1' ;

DataR <= (others =>'0') when Sel ='0' else Sum;

ContadorDown: contador_down generic map (m => n)

port map (Resetn, Clock, EnC, LdC, Count);

Puerta_NOR: Cig0 <='1' when Count = 0 else '0';

Cout <= Sum (n);

end comportamiento;

Sistemas Digitales II




Ing. Víctor Asanza Armijos

20

Finalmente se detalla el procesador de datos usando la descripción estructural e instanciando uno a uno los componentes detallados.

DIAGRAMA DE TIEMPO DEL CIRCUITO DIVISOR ORIGINAL

011

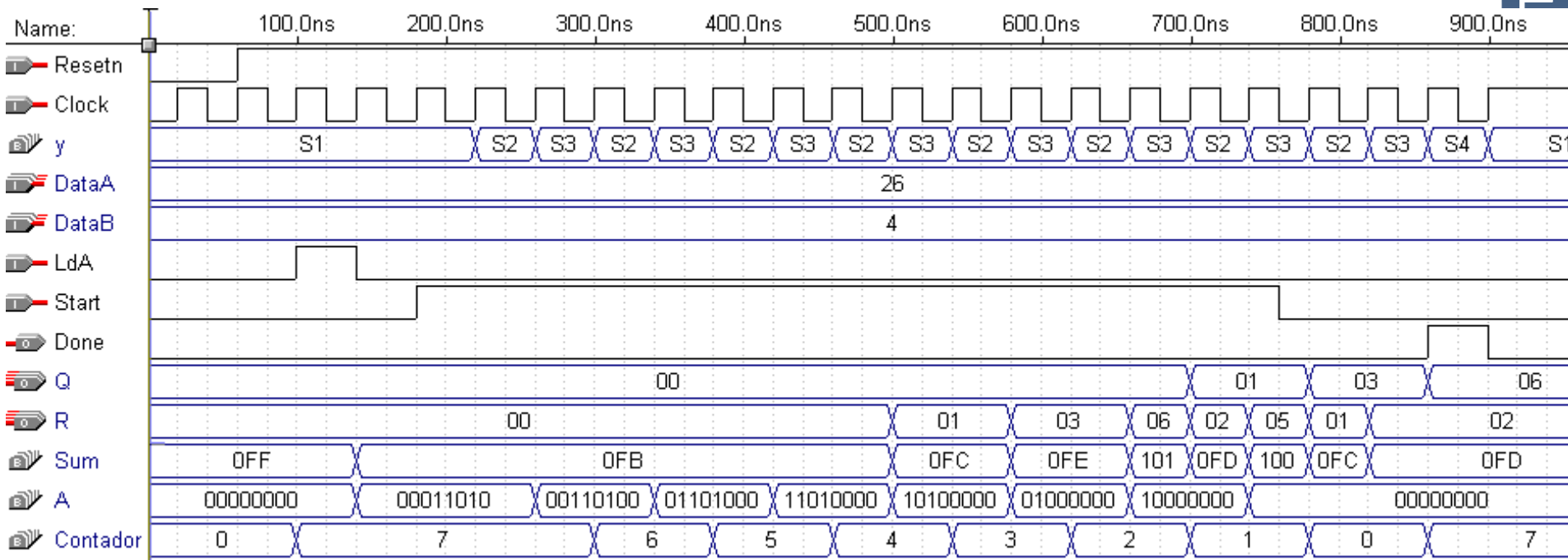

011011110

Código VHDL del circuito Divisor de dos palabras de n bits mejorado.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use work.componentes.all;

entity divisor is
    generic (n: integer := 8);
    port (   Clock           : in std_logic;
            Resetn           : in std_logic;
            Start, LdA       : in std_logic;
            DataA, DataB     : in std_logic_vector (n-1 downto 0);
            R, Q             : buffer std_logic_vector (n-1 downto 0);
            Done             : out std_logic);
end divisor;

architecture comportamiento of divisor is
    type estado is (S1, S2, S3);
    signal y : estado;
    signal Zero, Cout, Cig0 : std_logic;
    signal EnA, EnB, Rsel, LdR, EnR, ER0, LdC, EnC, r0 : std_logic;
    signal A, B, DataR : std_logic_vector (n-1 downto 0);
    signal Sum : std_logic_vector (n downto 0);
    signal Count : integer range 0 to n-1;

```

begin

MSS_transiciones: process (Resetn, Clock)

begin

if Resetn = '0' then y <= S1;

elsif (Clock'event and Clock = '1') then

case y is

when S1 => if Start = '0' then y <= S1; else y <= S2; end if;

when S2 => if Cig0 = '0' then y <= S2; else y <= S3; end if;

when S3 => if Start = '1' then y <= S3; else y <= S1; end if;

end case;

end if;

end process;

MSS_salidas: process(Start, y, Cout, Cig0)

begin

LdR <= '0'; EnR <= '0'; ER0 <= '0';

LdC <= '0'; EnC <= '0'; EnA <= '0';

Done <= '0'; Rsel <= '0';

EnB <= EnA;

case y is

when S1 => LdC <= '1'; EnC <= '1'; EnR <= '1';

if Start = '0' then LdR <= '1';

if LdA = '1' then EnA <= '1'; else EnA <= '0'; end if;

else EnA <= '1'; ER0 <= '1';

end if;

when S2 => Rsel <= '1'; EnR <= '1'; ER0 <= '1'; EnA <= '1';

if Cout = '1' then LdR <= '1'; else LdR <= '0'; end if;

if Cig0 = '0' then EnC <= '1'; else EnC <= '0'; end if;

when S3 => Done <= '1';

end case;

end process;

-- Procesador de Datos

```

Zero <='0';
DivisorB: registro_sost generic map (n => n)
    port map (Resetn, Clock, DataB, EnB, B);

RestoR: registro_d_i generic map (n => n)
    port map (Resetn, Clock, DataR, LdR, EnR, r0, R);

Mux_FFD: mux_dff port map (A(n-1), Zero, ER0, Clock, r0);

DividiendoA: registro_d_i generic map (n => n)
    port map (Resetn, Clock, DataA, LdA, EnA, Cout, A);
Q <= A ;

ContadorDown: contador_down generic map (modulo => n)
    port map (Clock, LdC, EnC, Count);

Puerta_NOR: Cig0 <='1' when Count = 0 else '0';


Sum <= R & r0 + not B + 1 ;
Cout <= Sum (n);
DataR <= (others => '0') when Rsel = '0' else Sum;

```

end comportamiento;

La salida del **mux2a1** que necesitamos para la entrada de **R** esta representado por la señal **DataR**.

01101

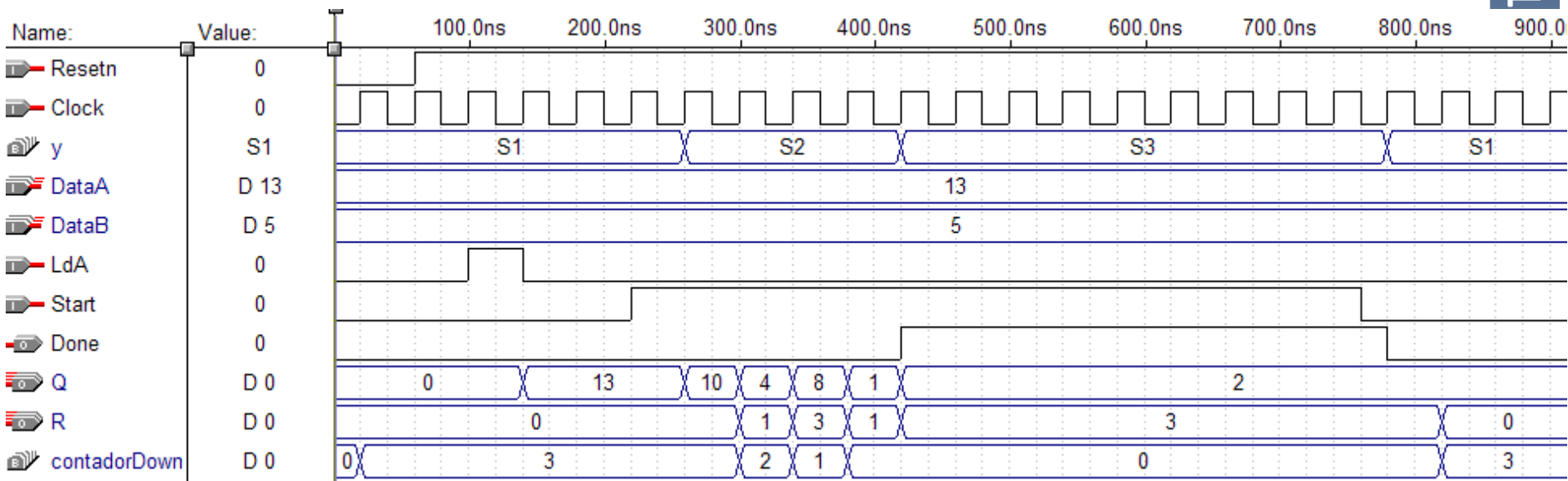

101101110