

CAPÍTULO 4

DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES


DISEÑO DE UN SISTEMA DIGITAL MULTIPLICADOR

Se desea diseñar un circuito **Multiplicador** de dos números binarios sin signo, cada uno de n bits.

Utilizaremos en el diseño el mismo método de multiplicación que se utiliza en el proceso de multiplicación manual.

El **Producto** esta formado por una serie de operaciones de suma.

 Para cada i bit del **Multiplicador_B** que es igual a **1** sumamos al **Producto** el valor de **Multiplicando_A** desplazado a la izquierda i veces.



Binary	
1 1 0 1	Multiplicand
× 1 0 1 1	Multiplier
<hr/>	
1 1 0 1	
1 1 0 1	
0 0 0 0	
1 1 0 1	
<hr/>	
1 0 0 0 1 1 1 1	Product

En el Procesador de Datos debemos usar un registro de desplazamiento de derecha a izquierda de $2n$ bits para el número **Multiplicando_A**. El **Multiplicando_A** es de n bits, pero debe ser desplazado $n-1$ veces, por lo tanto debe tener $2n$ bits.

También necesitamos un registro de desplazamiento de izquierda a derecha de n bits para analizar bit por bit el número **Multiplicador_B**.

El sumador debe ser de $2n$ bits también y necesitamos un registro de sostenimiento de $2n$ bits para el **Producto_P**.

Inicialmente el registro P debe estar en 0. Ya que no podemos usar Resetn debemos cargarlo con 0. Utilizaremos un conjunto de mux de 2-a-1 de $2n$ bits. Cuando la entrada Sel= 0 a las entradas del registro P llegan 0 y cuando Sel=1 el registro P puede ser cargado con $P+A$ proveniente del sumador.

También necesitamos la puerta NOR para detectar que todos los bits del **Multiplicador_B** son iguales a 0.

Bosquejo del Procesador de Datos.


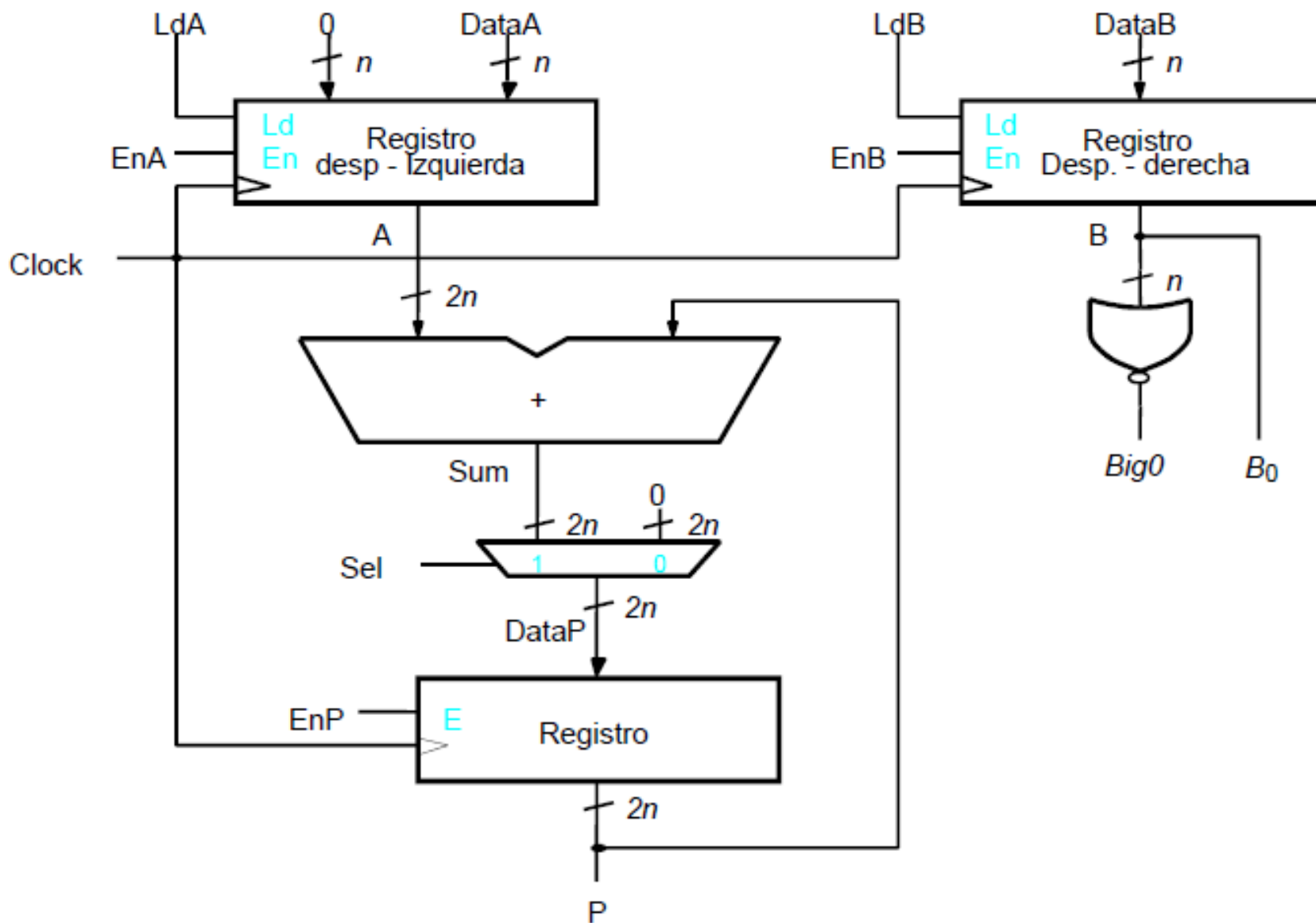


Diagrama ASM del Controlador

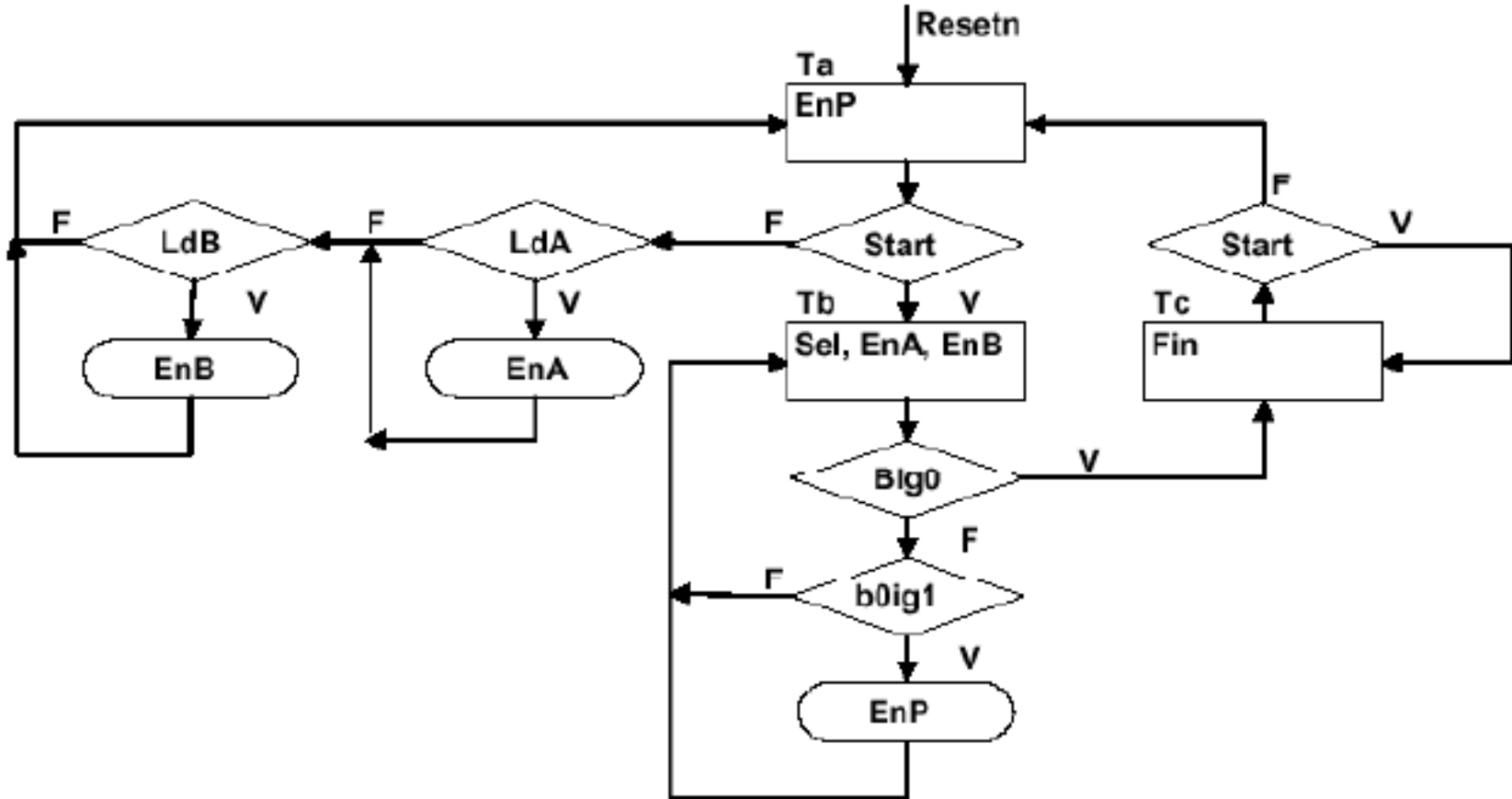


Para implementar en VHDL nuestro diseño, primero desarrollamos individualmente cada componente del procesador de datos:

011000010111001101100001011011100111101001100001



Diagrama de tiempo del circuito MULTIPLICADOR

0110101001100101010110000101101110

 

Código VHDL para el registro de desplazamiento_d_i

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity registro_d_i is
    generic (n : integer := 4);
    port (   Resetn, Clock      : in std_logic;
            En, Ld, L          : in std_logic;
            Entpar              : in std_logic_vector (n-1 downto 0);
            Q                   : buffer std_logic_vector (n-1 downto 0));
end registro_d_i;

architecture comportamiento of registro_d_i is
begin
    process (Resetn, Clock)
    begin
        if Resetn = '0' then Q <= (others => '0');
        elsif (Clock'event and Clock = '1') then
            if En = '1' then
                if Ld = '1' then Q <= Entpar;
                else desplazamiento: for i in 1 to n-1 loop
                    Q(i) <= Q(i-1);
                end loop;
                Q(0) <= L;
            end if; end if; end if;
        end process;
    end comportamiento;
end

```

Código VHDL para el registro de desplazamiento_i_d

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity registro_i_d is
    generic (      n          : integer:= 4);
    port      (      Resetn, Clock      : in std_logic;
                En, Ld, R              : in std_logic;
                Entpar                : in std_logic_vector (n-1 downto 0);
                Q                      : buffer std_logic_vector (n-1 downto 0));
end registro_i_d;

architecture comportamiento of registro_i_d is
begin
    process (Resetn, Clock)
    begin
        if Resetn = '0' then Q <= (others => '0');
        elsif (Clock'event and Clock = '1') then
            if En = '1' then
                if Ld = '1' then Q <= Entpar;
                else desplazamiento: for i in 0 to n-2 loop
                    Q(i) <= Q(i+1);
                end loop;
                Q(n-1) <= R;
            end if; end if; end if;
        end process;
    end comportamiento;
end

```


Código VHDL para el registro de sostenimiento

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity registro_sost is
  generic (n: integer:=4);
  port ( Resetn, Clock    : in std_logic;
        En                : in std_logic;
        Entrada           : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
        Q                 : out std_logic_vector (n-1 downto 0));
end registro_sost;

architecture comportamiento of registro_sost is
begin
  process (Resetn, Clock)
  begin
    if Resetn = '0' then Q <= (others => '0');
    elsif (Clock'event and Clock = '1') then
      if En = '1' then
        Q <= Entrada;
      end if; end if;
    end process;
  end comportamiento;
end registro_sost;

```

Código VHDL para un BUS MUX 2 a 1

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity busmux2a1 is
    generic (n: integer:=4);
    port ( sel      : in std_logic;
          ent0, ent1 : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
          s         : out std_logic_vector(n-1 downto 0));
end busmux2a1;

architecture comportamiento of busmux2a1 is
begin
    with sel select
        s <=      ent0 when '0',
                ent1 when others;
end comportamiento;
```

Creación del paquete COMPONENTES

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

package componentes is
component registro_d_i
    generic (n : integer := 4);
    port ( Resetn, Clock      : in std_logic;
          En, Ld, L          : in std_logic;
          Entpar              : in std_logic_vector (n-1 downto 0);
          Q                   : buffer std_logic_vector (n-1 downto 0));
end component;

component registro_i_d
    generic (n : integer:= 4);
    port( Resetn, Clock      : in std_logic;
          En, Ld, R          : in std_logic;
          Entpar             : in std_logic_vector (n-1 downto 0);
          Q                  : buffer std_logic_vector (n-1 downto 0));
end component;

component registro_sost
    generic (n: integer:-4);
    port ( Resetn, Clock      : in std_logic;
          En                  : in std_logic;
          Entrada             : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
          Q                   : out std_logic_vector (n-1 downto 0));
end component;

```

Creación del paquete COMPONENTES

```
component busmux2a1
  generic (n: integer:=4);
  port ( sel      : in std_logic;
        ent0, ent1 : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
        s        : out std_logic_vector(n-1 downto 0));
end component;

end componentes;
```

Código VHDL del circuito total Multiplicador de dos palabras de n bits.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use work.componentes.all;

-- multiplicador de dos numeros de n bits
entity multiplicador is
    generic (n: integer := 4; nn: integer := 8);
    port (Resetn, Clock      : in std_logic;
          LdA, LdB, Start    : in std_logic;
          DataA, DataB       : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
          P                  : buffer std_logic_vector(nn-1 downto 0);
          Fin                : out std_logic);
end multiplicador;
```

El numero de bits de los datos DataA y DataB es establecido por el parámetro genérico n. Ya que los registros A y P deben ser de 2n bits se define un segundo parámetro genérico nn para representar el tamaño 2 x n. Cambiando los valores de los parámetros genéricos se puede usar el mismo código VHDL para números de cualquier tamaño.

```
architecture comportamiento of multiplicador is
    type estado is (Ta,Tb,Tc);
    signal y: estado;
    signal Sel, EnA, EnB, EnP, Big0, Zero: std_logic;
    signal B, n_zeros: std_logic_vector (n-1 downto 0);
    signal Ain, A, DataP, Sum: std_logic_vector (nn-1 downto 0);
begin
```

La entrada de carga en paralelo del Multiplicando_A es de $2n$ bits, pero el DataA es solo de n bits. Por lo tanto se usa la señal interna n_zeros para completar con ceros los $2n$ bits. La señal Ain concatena estos bits con DataA para cargarlos en el registro Multiplicando_A. Los procesos MSS_transiciones y MSS_salidas definen las transiciones de estados y generación de salidas del circuito Controlador.

Los procesos **MSS_transiciones** y **MSS_salidas** definen las transiciones de estados y generación de salidas del circuito **Controlador**.

-- Circuito Controlador

```
MSS_transiciones: process (Resetn, Clock)
begin
    if Resetn = '0' then y <= Ta;
    elsif (Clock'event and Clock = '1') then
        case y is
            when Ta => if Start = '0' then y <= Ta; else y <= Tb; end if;
            when Tb => if Big0 = '0' then y <= Tb; else y <= Tc; end if;
            when Tc => if Start = '1' then y <= Tc; else y <= Ta; end if;
        end case;
    end if;
end process;

MSS_salidas: process (y, start, LdA, LdB, Big0, b(0))
begin
    EnA <= '0'; EnB <= '0'; EnP <= '0'; Fin <= '0'; Sel <= '0';
    case y is
        when Ta => EnP <= '1';
            if (start='0' and LdA = '1') then EnA <= '1'; else EnA <= '0'; end if;
            if (start='0' and LdB = '1') then EnB <= '1'; else EnB <= '0'; end if;
        when Tb => EnA <= '1'; EnB <= '1'; Sel <= '1';
            if (Big0='0' and b(0) = '1') then EnP <= '1'; else EnP <= '0'; end if;
        when Tc => Fin <= '1';
    end case;
end process;
```

El Procesador de Datos esta descrito por el siguiente código VHDL:

-- Procesador de datos

```
Zero <='0';
n_zeros <= (others => '0'); nn_zeros <= (others => '0');
Ain <= n_zeros & DataA;

multiplicando_A: registro_d_i generic map (n => nn)
    port map      (Resetn, Clock, EnA, LdA, Zero, Ain, A);

multiplicador_B:    registro_i_d generic map (n => n)
    port map      (Resetn, Clock, EnB, LdB, Zero, DataB, B);

Big0 <='1'  when B = n_zeros else '0';
Sum <= A + P;

Multiplexor: busmux2a1 generic map (n => nn)
    port map      (Sel, nn_zeros, Sum, DataP);

producto_P: registro_sost generic map (n => nn)
    port map      (Resetn, Clock, EnP, DataP, P);

end comportamiento;
```


INTERFASES

Interfas de Entrada INTERFASES


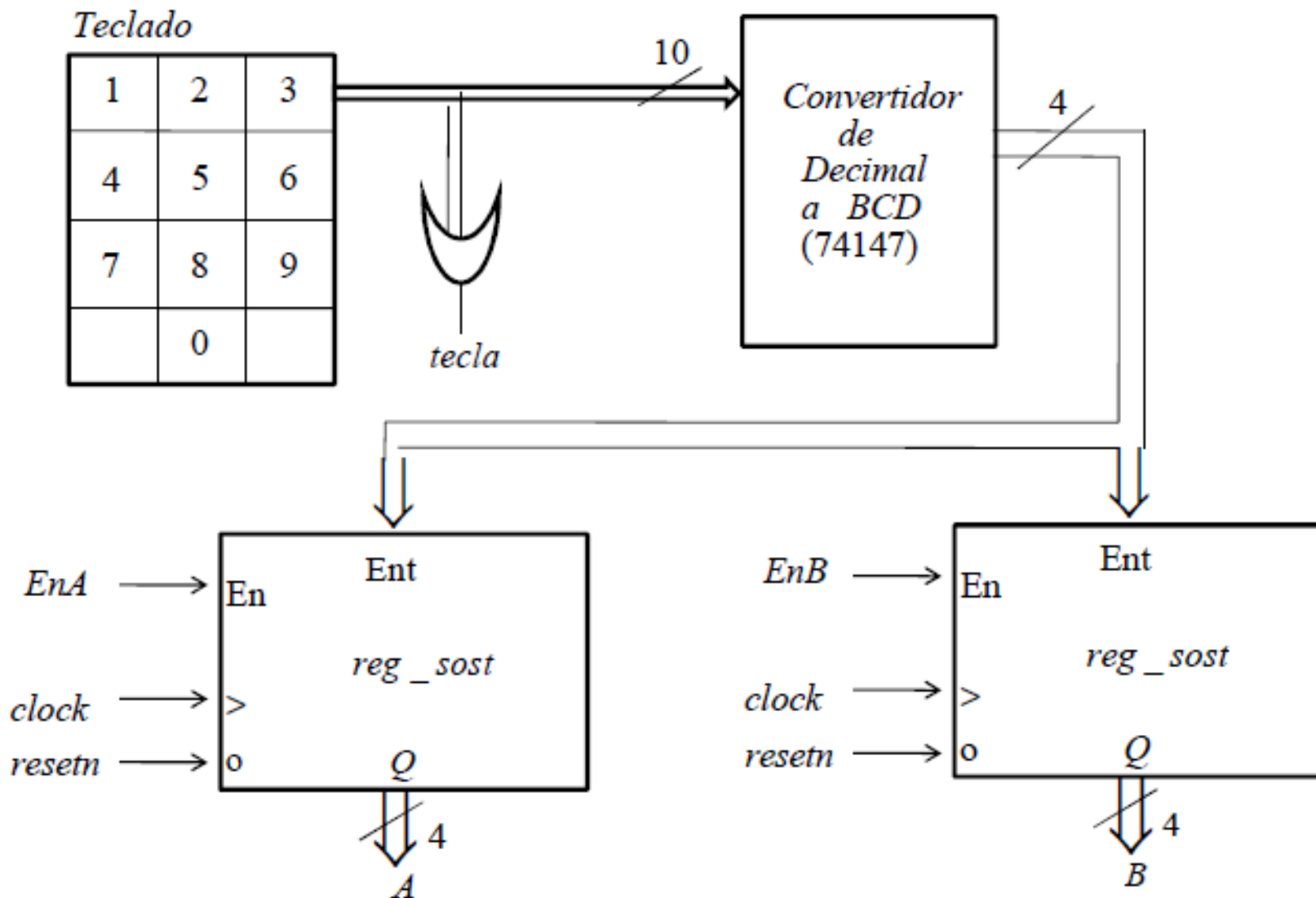


Diagrama ASM

 

Interfaz de Salida

